

## مصطلحات ومفاهيم علمية

ستتعرف في هذا الدرس على المصطلحات والمفاهيم العلمية التالية:

Electric Current	تيار كهربائي
Electric Circuit	دائرة كهربائية
Battery	بطارية
Wires	أسلاك
Light Bulb	مصباح كهربائي
Electric Switch	مفتاح كهربائي