

المفاهيم والمصطلحات

الدارات الكهربائية البسيطة

ستتعرف في هذا الدرس على المفاهيم والمصطلحات التالية:

Electric Current	تيار كهربائي
Electric Circuit	دائرة كهربائية
Battery	بطارية
Wires	أسلاك
Light Bulb	مصباح كهربائي
Electric Switch	مفتاح كهربائي