

أسئلة المحتوى وإجاباتها

الدارات الكهربائية البسيطة

✓ أتتحقق صفحة (62):

أعرف التيار الكهربائي.

التيار الكهربائي: هو حركة الشحنات الكهربائية في اتجاه واحد عبر المادة.

أتأمل الشكل صفحة (64):

ماذا أسمى الأشياء التي أشاهدها في الصورة؟ وأين يمكنني أن أجدها؟



(1) مفتاح كمبيوتر.

(2) مفتاح جرس كهربائي.

(3) مفتاح لمس.

(4) مفتاح إضاءة.

(5) مفتاح تدريج.

أتحقق صفحة (64):

ما أهمية البطارية في الدارة الكهربائية؟

مصدر التيار الكهربائي.