

إجابات أسئلة الفصل

السؤال الأول:

٤	٣	٢	١	الفقرة
ج	ج	أ	ج	رمز الإجابة

السؤال الثاني:

- الشكل (أ) توازي؛ لأن كل مواسع موصل بصفيحتيه مباشرة مع البطارية.
- الشكل (ب) توازي؛ لأن كل مواسع موصل بصفيحتيه مباشرة مع البطارية.
- الشكل (ج) توالي؛ لأن المواسع الأول تتصل إحدى صفيحتيه بالقطب السالب للبطارية، والمواسع الثاني تتصل إحدى صفيحتيه بالقطب الموجب، والصفائح المقابلة تشحن بالحث.

السؤال الثالث:

(س_١ ، س_٢) على التوازي

$$\text{س توازي ١} = 3 + 3 = 6 \text{ ميكروفاراد}$$

نحسب شحنة س توازي ١:

$$\text{س توازي ١} = \text{س توازي ١} \times \text{جهد}$$

$$= 6 \times 10^{-10} \times 36 = 210 \text{ كولوم، وهي الشحنة الكلية.}$$

(س_١ ، س_٢ ، س_٣) على التوازي:

$$\text{س توازي ٢} = \text{س}_١ + \text{س}_٢ + \text{س}_٣$$

$$= 3 + 3 + 3 = 9 \text{ ميكروفاراد}$$

(س توازي ١ ، س توازي ٢) على التوالي:

$$\frac{1}{\text{س م}} = \frac{1}{9} + \frac{1}{6} \Rightarrow \text{س م} = 3,6 \text{ ميكروفاراد}$$

$$\text{ومنها جهد} = \frac{210 \times 36}{6 - 10 \times 3,6} = 10 \text{ فولت}$$

السؤال الرابع:

س توازي $س_1 + س_2 = 5 + 25 = 30$ ميكروفاراد

إذا وصلا على التوالي: منهاجي

$$\frac{1}{س_1} = \frac{1}{25} + \frac{1}{5} = \frac{6}{25} \leftarrow س_1 = \frac{25}{6} \text{ ميكروفاراد}$$

ط توازي = ط توازي
منهاجي

$$\frac{1}{س_1} = \frac{1}{س_2} = \frac{1}{30} \leftarrow س_2 = 30 \times \frac{25}{6} = 1250 \text{ فولت}$$

السؤال الخامس:

$$س_1 = 2 \leftarrow س_2 = 4$$

بما أن المواسعين يتصلان على التوالي

$$\frac{1}{س_1} = \frac{1}{س_2} = \frac{1}{30} \leftarrow س_3 = 30 \times \frac{1}{2} = 15$$

$$\frac{1}{س_2} = \frac{1}{س_3} = \frac{1}{15} \leftarrow س_4 = 15 \times \frac{1}{2} = 7.5$$

$$س_4 = 7.5 \times \frac{1}{3} = 2.5 \text{ جول}$$

السؤال السادس:

أ) (س₁ ، س₂) على التوازي:

$$س_1 + س_2 = 5 + 6 = 11$$

(س₁ ، س₂) على التوالي:

$$\frac{1}{س_1} + \frac{1}{س_2} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2} \leftarrow س_3 = 2$$


$$\frac{1}{س_3} = \frac{1}{2} \leftarrow س_4 = 2$$

ب) $س_1 = 11$ شحنة الأول أكبر من شحنة الثاني، وأكبر من شحنة الثالث.


$س_1 < س_2$ ولها الجهد نفسه؛ إذن، شحنة الثالث أكبر من الثاني.

$$س_1 < س_2 < س_3$$

السؤال السابع:

منهاجي  $\frac{٢٠٤}{٢} = ١٠٢$ ، $\frac{٢٠٤}{٣} = ٦٨$ ، $\frac{٢٠٤}{٤} = ٥١$
 $١٠٢ < ٦٨ < ٥١$

أكبر ميل للخط (هـ) \Leftarrow أكبر مواسع (س٢).

منهاجي  ميل الخط (و) \Leftarrow المواسع (س١).
 ميل الخط (ل) \Leftarrow المواسع (س٣).

السؤال الثامن:

طريقة أخرى للحل:

منهاجي  $\frac{٢٠٤}{٢} = ١٠٢$

$\frac{٢٠٤}{٣} = ٦٨$

منهاجي  $\frac{٢٠٤}{٤} = ٥١$

ج = م ف

$\frac{١٠٢}{٢٠٤} = \frac{٥}{١٠٢}$ = م


ج = $\frac{١٠٢}{٢٠٤}$

السؤال التاسع:


(أ) ط = $\frac{1}{2}$ س ج
 $\frac{1}{2} = 10^{-1} \times 144$
 $\frac{1}{2} = 12 \times 12 \times 10^{-1} \Rightarrow 12 \times 12 = 10^{-1} \times 24 = 10^{-1} \times 24$ كولوم


منهاجي  ط = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$ س

ط = $10^{-1} \times \frac{24 \times 24}{3} \times \frac{1}{2}$ كولوم

منهاجي  ط = $10^{-1} \times 96$ جول
 (ب) س = $\frac{1}{3}$ ج

$\frac{10^{-1} \times 24}{3} = 10^{-1} \times 8$

منهاجي  ج = 8 فولت ج
 ج = $8 - 12 = -4$ فولت ج
 $\frac{32}{32} = 32$ س

منهاجي  س = $\frac{10^{-1} \times 24}{4} = 32$ س
 س = $10^{-1} \times 6 = 6$ فاراد
 س = $6 = 5 + 1$ س
 س = 1 ميكروفاراد

السؤال العاشر:

المواسع	س	س	ج	ط
١س	٥	٣٠	٦	٩٠
٢س	١٠	١٨٠	١٨	١٦٢٠
٣س	٢٥	١٥٠	٦	٤٥٠

(١)

س_١ = $\frac{١س}{١ج}$ ومنها: منهاجي

$$ج_١ = ج_٢ = \frac{٦^{-١} \times ٣٠}{٦^{-١} \times ٥} = ٦ \text{ فولت}$$

$$ط_١ = \frac{١}{٢} = ١س = ج = ٦ \times ٣٠ \times \frac{١}{٢} = ٩٠ \text{ ميكروجول}$$

س_٣ = س_٢ = ج_٣
منهاجي
١٥٠ = ٦ × ٢٥ =

ط_٣ = $\frac{١}{٢} = ١س = ج_٣$
منهاجي
 $٦ \times ١٥٠ \times \frac{١}{٢} =$
٤٥٠ = ميكروجول

س_٢ = س_١ + س_٣
منهاجي
١٨٠ = ميكرو كولوم
ج_٢ = $\frac{١٨٠}{١٠} = \frac{٢س}{٢س} = ١٨$ فولت

ط_٢ = $\frac{١}{٢} = ١س = ج_٢$
منهاجي
 $١٨ \times ١٨٠ \times \frac{١}{٢} =$
١٦٢٠ = ميكروجول

(٢) أ) ج = ٦ + ١٨ = ٢٤ فولت

ب) $\frac{١}{١٠} + \frac{١}{٢٥+٥} = \frac{١}{٤س}$ منهاجي

$$س_م = \frac{٣٠}{٤} = ٧,٥ \text{ ميكروفاراد}$$

ج) س_{الكلية} = ٦^{-١} × ١٨٠ = كولوم

د) ط = $\frac{١}{٢} = ١س = ج \times س_{الكلية}$ منهاجي

$$٢٤ \times ٦^{-١} \times ١٨٠ \times \frac{١}{٢} =$$

$$٢١٦٠ \times ٦^{-١} \text{ جول}$$